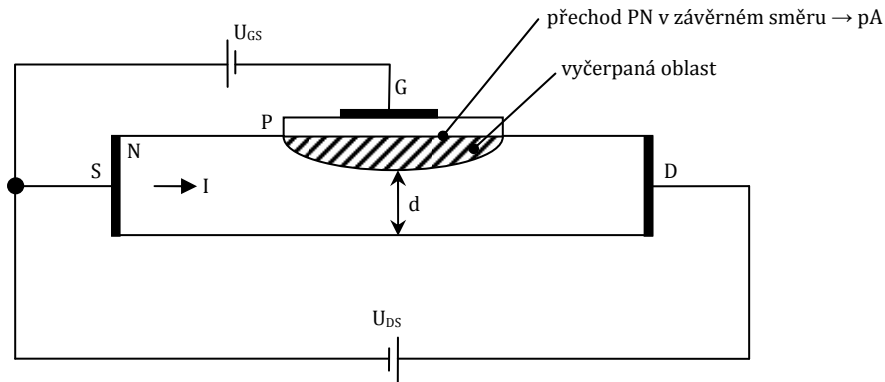


Tranzistory řízené polem

- bipolární – na vedení proudu se podílejí majoritní i minoritní nosiče náboje
- unipolární – jen jeden druh nosiče náboje
- výhody – vysoký vstupní odpor




- ovládání napětím na G

$$U_{po} = \frac{e}{2\varepsilon} \cdot N_p a^2 \cdot \left(1 + \frac{N_D}{N_A}\right)$$

Náhradní schéma JFETu

$$I_G = y_{11} \cdot U_{GS} + y_{12} \cdot U_{DS} \doteq pA \Rightarrow 0$$
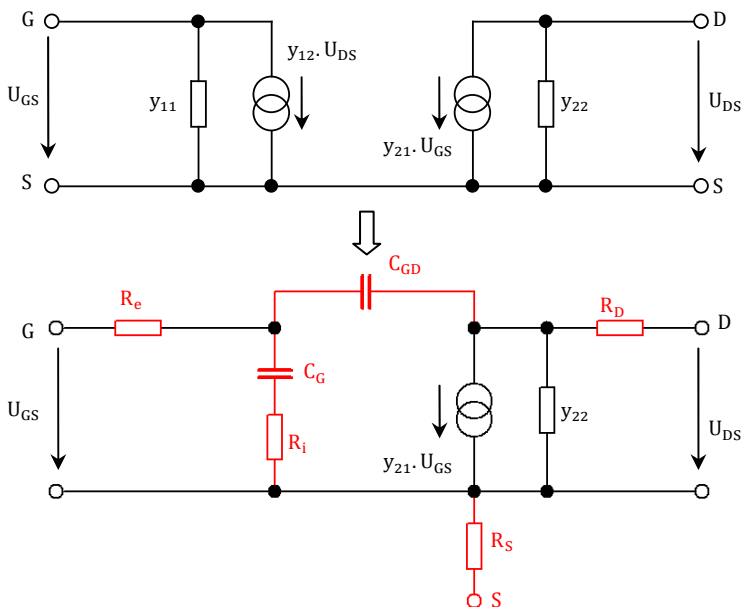
$$I_D = y_{21} \cdot U_{GS} + y_{22} \cdot U_{DS}$$



$$y_{22} = \frac{I_D}{U_{DS}} \text{ pro } U_{GS} = 0$$

$$y_{22} = \frac{\partial I_D}{\partial U_{DS}} \text{ pro } U_{GS} = \text{konst.}$$

$$y_{21} = \frac{I_D}{U_{GS}} \text{ pro } U_{DS} = 0$$

$$y_{21} = \frac{\partial I_D}{\partial U_{GS}} \text{ pro } U_{DS} = \text{konst.}$$



Mezní kmitočety bipolárního tranzistoru

E	B	VO	K
---	---	----	---

τ_E τ_B τ_{VB} τ_K

VO – vyčerpaná oblast
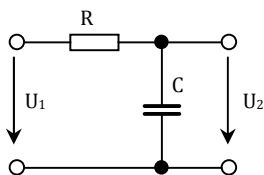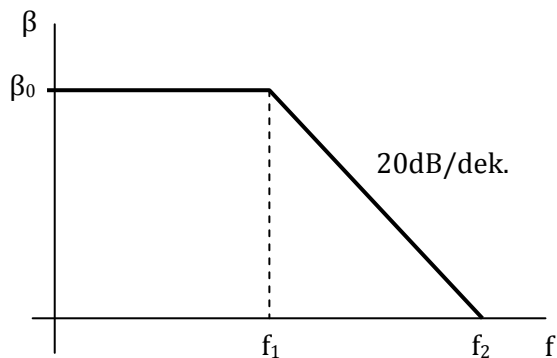
$$\tau_c = \tau_E + \tau_B + \tau_{VO} + \tau_K$$




$$A_U = \frac{U_2}{U_1} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{\frac{1 + j\omega CR}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega CR} = \frac{1}{1 + j\omega\tau_c} = \frac{1}{1 + j \cdot \frac{f}{f_T}}$$

$$\tau_c = CR, f_T = \frac{1}{2\pi\tau_c} \Rightarrow \tau_c = \frac{1}{2\pi f_T}$$

$$\alpha = \frac{\alpha}{1 + j\omega\tau_c} = \frac{\alpha_0}{1 + j \cdot \frac{f}{f_T}}$$




$$\begin{aligned} \beta &= \frac{\alpha}{1 - \alpha} = \frac{\frac{\alpha_0}{1 + j \cdot \frac{f}{f_T}}}{1 - \frac{\alpha_0}{1 + j \cdot \frac{f}{f_T}}} = \frac{\frac{\alpha_0}{1 + j \cdot \frac{f}{f_T}}}{\frac{1 + j \cdot \frac{f}{f_T} - \alpha_0}{1 + j \cdot \frac{f}{f_T}}} = \frac{\alpha_0}{1 - \alpha_0 + j \cdot \frac{f}{f_T}} = \frac{\alpha_0}{\underbrace{1 - \alpha_0}_{\beta_0}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{j \cdot \frac{f}{f_T}}{1 - \alpha_0}} = \frac{\beta_0}{1 + \frac{j \cdot \frac{f}{f_T}}{1 - \alpha_0}} = \\ &= \frac{\beta_0 \cdot (1 - \alpha_0)}{1 - \alpha_0 + j \cdot \frac{f}{f_T}} \underset{\rightarrow 1}{=} \frac{\alpha_0 \cdot (1 - \alpha_0)}{j \cdot \frac{f}{f_T}} = \frac{\alpha_0}{j \cdot \frac{f}{f_T}} = \frac{1}{j \cdot \frac{f}{f_T}} \end{aligned}$$

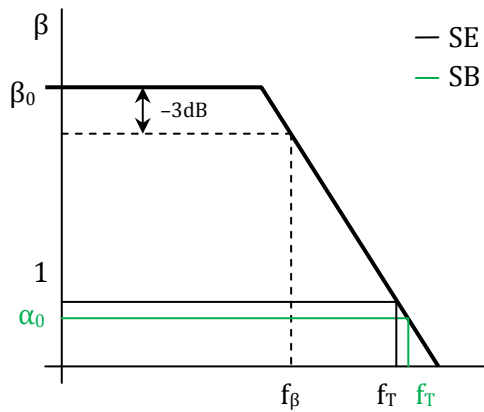

f_T – kmitočet, kdy β klesne na hodnotu 1

Závěr: pro vyšší frekvence je lepší SB

Příklad:

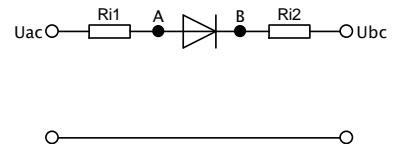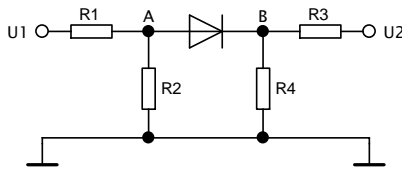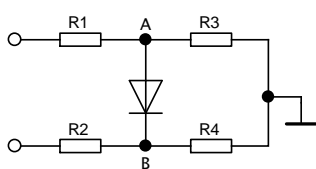

$R1 = R2 = R3 = R4 = 10k\Omega$

$U1 = 15V$

$U2 = 10V$

$U_D = 0,7V$

$U_{AB} = ?$

$I_D = ?$

$$U_{ac} = U1 \cdot \frac{R2}{R1 + R2} = 15 \cdot \frac{10 \cdot 10^3}{10 \cdot 10^3 + 10 \cdot 10^3} = 7,5V$$

$R_{i1} = R2 || R1 = 5k\Omega$

$R_{i1} = R2 || R1 = 5k\Omega$


$$U_{bc} = U2 \cdot \frac{R4}{R4 + R3} = 10 \cdot \frac{10 \cdot 10^3}{10 \cdot 10^3 + 10 \cdot 10^3} = 5V$$

$R_{i2} = R4 || R3 = 5k\Omega$

$U_{AB} = U_{ac} - U_D - U_{bc} = 7,5 - 0,7 - 5 = 1,8V$

$$I_D = \frac{U_{AB}}{R_{i1} + R_{i2}} = \frac{1,8}{10 \cdot 10^3} = 180\mu A$$

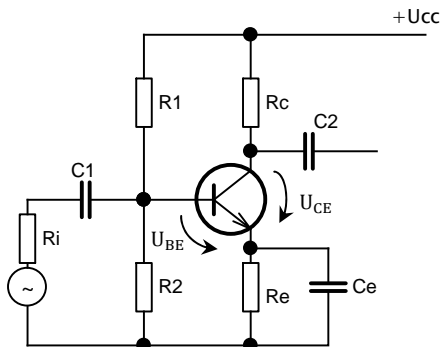Příklad: můstkové zapojení pro stabilizaci pracovního bodu tranzistoru



$U_{cc} = 15V$



$R1 = 22k\Omega$

$R2 = 5,6k\Omega$

$R_e = 1k\Omega$

$R_c = 2,3k\Omega$

$\beta = 220$

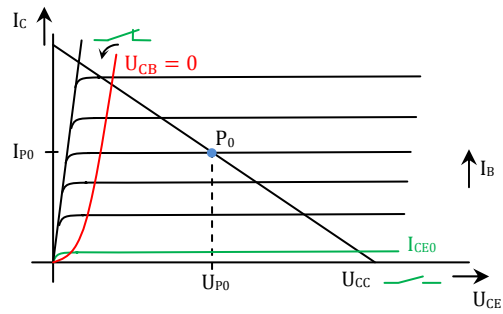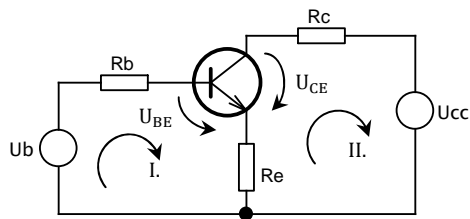

P_0 - nastavíme stejnosměr. veličinami

I. - bázevý (vstupní) obvod

II. - kolektorový (výstupní) obvod

$$U_b = U_{cc} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 3,04V$$

$$R_b = R_1 || R_2 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 4,46k\Omega$$

I.:

$$-U_b + R_b \cdot I_b + U_{BE} + R_e \cdot I_e = 0$$

$$U_b = R_b \cdot I_b + U_{BE} + R_e \cdot I_e$$

$$U_b = R_b \cdot I_b + U_{BE} + R_e \cdot (I_b + I_c)$$

$$U_b = R_b \cdot I_b + U_{BE} + R_e \cdot (\beta \cdot I_b + I_b)$$

$$U_b = I_b \cdot [R_b + R_e \cdot (\beta + 1)] + U_{BE}$$

- obvod lze řešit pomocí VA charakteristiky nebo empiricky. Přechod BE v otevřeném směru Si = 0,7V a Ge = 0,3V.

II.:

$$U_{cc} - R_e \cdot I_e - U_{CE} - R_c \cdot I_c = 0$$

$$U_{cc} = R_e \cdot I_e + U_{CE} + R_c \cdot I_c$$

$$U_{cc} = R_e \cdot (I_c + I_b) + U_{CE} + R_c \cdot I_c$$

$$U_{cc} = R_e \cdot \left(I_c + \frac{I_c}{\beta} \right) + U_{CE} + R_c \cdot I_c$$

$$U_{cc} = I_c \cdot \left[R_e \cdot \left(1 + \frac{1}{\beta} \right) + R_c \right] + U_{CE}$$

$$P_0 = [U_{BE}; U_{CE}; I_c]$$