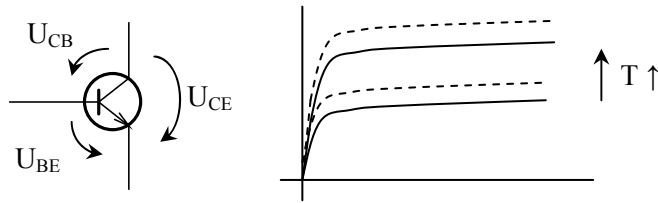


## Teplotní závislost tranzistoru




$$U_{CB} + U_{BE} = U_{CE}$$

$$P_{C_{max}} = U_{CE_{max}} \cdot I_{CE_{max}} = \frac{\vartheta_{j_{max}} - \vartheta_C}{R_{th}}$$


$$I_{CE_0} = I_{CB_0}(1 + h_{21E})$$

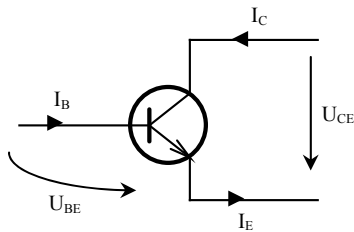Poloha pracovního bodu při teplotě  $T=25^\circ\text{C}$  a  $T=50^\circ\text{C}$



$$\Delta U_{BE} = h_{11} \cdot \Delta I_B + h_{12} \cdot \Delta U_{CE} + h_{13} \cdot \Delta T$$
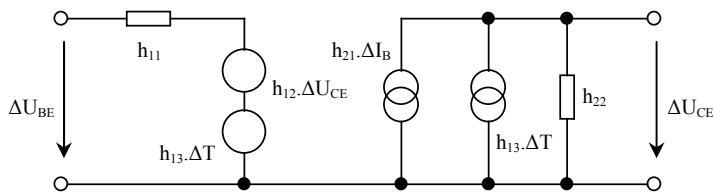
$$\Delta I_C = h_{21} \cdot \Delta I_B + h_{22} \cdot \Delta U_{CE} + h_{13} \cdot \Delta T$$



Teplotní koeficient:


$$T_k = \frac{\Delta U_{BE}}{\Delta T} < 0$$

- Pro Ge 1,8 – 2,2 mV/°C
- Pro Si 3,3 mV/°C


T 10°C  $I_{CB_0}$  zvětší 100%, zmenšení  $I_C$ ,  $U_{CE}$  maximální

## Stabilizace tranzistoru

### Teplotně závislý prvek

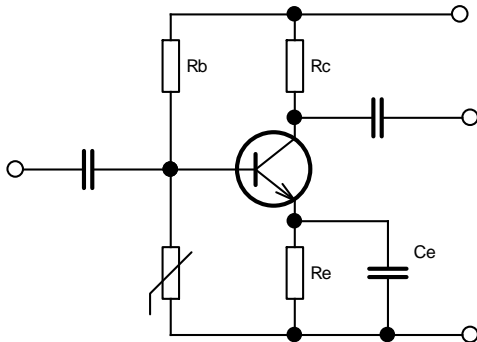

### Zapojení zpětnovazebního odporu

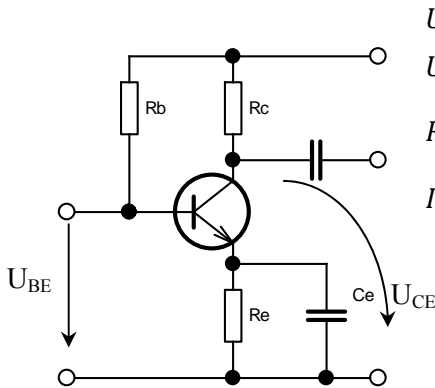


$$U_C = R_C \cdot I_C + U_{CE}$$

$$U_C = R_B \cdot I_B + U_{BE}$$

$$R_B = \frac{U_C - U_{BE}}{I_B} = \langle 400 \div 600 \rangle$$

$$I_C = \langle 2 \div 10 \rangle \cdot I_B$$
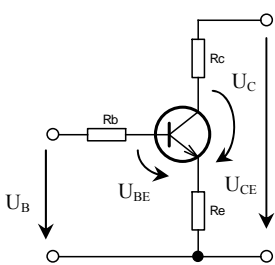
### Stabilizace pomocí zpětné vazby u germaniového tranzistoru



$$U_C = R_C \cdot I_C + U_{CE}$$

$$U_B = R_B \cdot I_B + U_{BE} + R_E \cdot I_E$$

$$I_C = h_{21E} \cdot I_B + I_{CE0} \Rightarrow I_B = \frac{I_C - I_{CE0}}{h_{21E}}$$

$$U_B = R_B \cdot \frac{I_C - I_{CE0}}{h_{21E}} + U_{BE} + R_E \cdot \left( I_C + \frac{I_C - I_{CE0}}{h_{21E}} \right) \quad | \cdot h_{21E}$$

$$U_B \cdot h_{21E} = R_B \cdot (I_C - I_{CE0}) + U_{BE} \cdot h_{21E} + R_E \cdot I_C \cdot h_{21E} + R_E \cdot I_C - R_E \cdot I_{CE0}$$

$$I_C \cdot [R_B + R_E \cdot (1 + h_{21E})] = -U_{BE} \cdot h_{21E} + U_B \cdot h_{21E} + I_{CE0} \cdot (R_B + R_E)$$

$$I_C = \frac{-U_{BE} \cdot h_{21E} + U_B \cdot h_{21E} + I_{CE0} \cdot (R_B + R_E)}{R_B + R_E \cdot (1 + h_{21E})}$$

### Činitel stabilizace tranzistoru

Pro Si tranzistory:

$$\frac{\Delta I_C}{\Delta U_{BE}} = \frac{dI_C}{dU_{BE}} = \frac{1}{R_B + R_E \cdot (1 + h_{21E})} \cdot (-1) \cdot h_{21E}$$

Pro Ge tranzistory:

$$\frac{\Delta I_C}{\Delta I_{CE0}} = \frac{dI_C}{dI_{CE0}} = \frac{1}{R_B + R_E \cdot (1 + h_{21E})} \cdot (R_E + R_B)$$

- co nejmenší


$$U_B = U_{BE} + R_B \cdot I_B + R_E \cdot I_E = \text{konst.}$$

$$T \uparrow \Rightarrow I_E \uparrow$$

$$C_E = \frac{h_{21E}}{2\pi f \cdot (h_{11E} + R_i)}$$

- Stabilizace je kompromis mezi  $I_{CE}$  a činitelem stabilizace

## Diferenční zesilovač

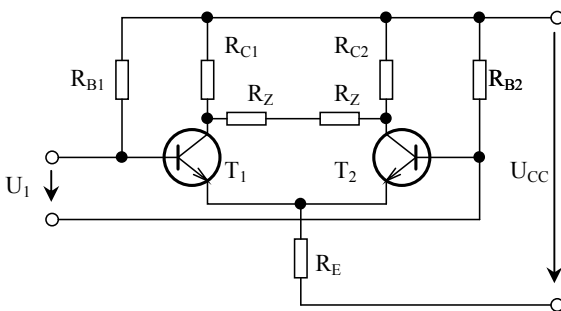

$$U_1 = U_{B1} - U_{B2} = U_{BE1} + U_E - (U_{BE2} + U_E) = U_{BE1} - U_{BE2}$$

$$U_2 = U_{CC} - R_{C1} \cdot I_{C1} - (U_{CC} - R_{C2} \cdot I_{C2}) = -R_{C1} \cdot I_{C1} + R_{C2} \cdot I_{C2}$$

- $R_{C1}$  a  $R_{C2}$  jsou stejné
- $$U_2 = -R_C \cdot (I_{C1} - I_{C2})$$

- Pro tranzistor jako dvojbran platí y parametry

$$I_1 = I_B = y_{11} \cdot U_1 + y_{12} \cdot U_2$$

$$I_2 = y_{21} \cdot U_1 + y_{22} \cdot U_2 \quad y_{22} \ll 1$$


$$I_2 = I_C = y_{21} \cdot U_1$$

$$U_2 = -R_C \cdot (I_{C1} - I_{C2}) = -R_C \cdot y_{21} \cdot U_1 = -R_C \cdot y_{21} \cdot (U_{BE1} - U_{BE2})$$

$$A_U = \frac{U_2}{U_1} = \frac{-R_C \cdot y_{21} \cdot U_1}{U_1} = \frac{-R_C \cdot y_{21} \cdot (U_{BE1} - U_{BE2})}{U_{BE1} - U_{BE2}} = -R_C \cdot y_{21}$$
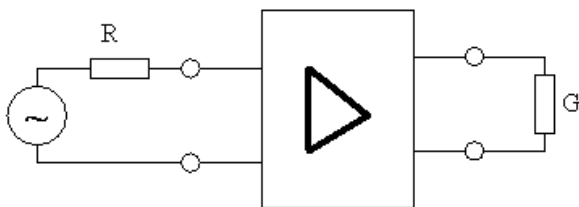
## Potlačení CCMR

- Pro potlačení CCMR použijeme zdroj proudu



$$u_1 = h_{11} \cdot i_1 + h_{12} \cdot u_2$$

$$i_2 = h_{21} \cdot i_2 + h_{22} \cdot u_2$$

$$u_1 = U_G - R \cdot i_1$$

$$u_2 = -R_Z \cdot i_2$$

$$A_i = \frac{i_2}{i_1} = h_{21} + h_{22}$$

$$i_2 = h_{21} \cdot i_1 + h_{22} \cdot (-R_Z \cdot i_2)$$

$$i_2 \cdot (1 + h_{22} \cdot R_Z) = h_{21} \cdot i_1$$

$$A_i = \frac{i_2}{i_1} = \frac{h_{21}}{1 + h_{22} \cdot R_Z}$$

$$1. \quad R_Z = 0 \Rightarrow A_i = h_{21}$$

$$2. \quad R_Z = \infty \Rightarrow A_i = 0$$